

Timing diagram of clock pulses

Binary veri saklar 1 yada 0

Saat vuruşu ile çalışır.

Flip-Flop = Hafıza

iki durumlu da denir.

Latch (mandallar)

Flip-Flop (iki durumlular)

Latchler (mandallar) Level sensitive devrelerdir.

Saat vuruşunun pozitif kısmında tetiklenirler.



a) Response to positive level


Flip-floplar Edge Sensitive

Positive edge

Bubble'sız CLK girişi




yada

 


LATCHES

S - set
R - reset

 

Q ve Q'
birbirinin
tümleyeni
olmalıdır.

NOR ile

 

Durum 1


	S	R	Q	Q'
D2	1	0	1	0
D3	0	0	1	0
D4	0	1	0	1
D4	0	0	0	1
	1	1	0	0

$S = 1$ olursa $Q = 1$

$R = 0$ " $Q' = 1$


Çıkışta $(Q = 1, Q' = 0) \Rightarrow$ Latch Set konumunda
 $(Q = 0, Q' = 1) \Rightarrow$ Reset konumunda

NAND ile SR Latch

 

S	R	Q	Q'
1	0	0	1
1	1	0	1
0	1	1	0
1	1	1	0
0	0	1	1

 Enable ucu eklemek
sistemi yönetilebilir.



Set durumu : $E_n=1, S=1, R=0$


Reset durumu : $E_n=1, S=0, R=1$ ile

Set 1'den 0'a dönerse Latch durumu korur.

3 giriş 1 olursa belirsiz duruma girer

D-Latch durumu önlemek için üretilmiş.


D-Latch

 


$E=1: \text{then } D=Q$

E	D	Next state of Q
0	x	No change
1	0	$Q=0$ reset state
1	1	$Q=1$; set value

JK Flip Flop

 


$$D = JQ' + K'Q$$

 

J	K	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t+1)$ No Change
0	1	0 Reset
1	0	1 Set
1	1	$Q'(t)$ complement

Uygar Video


SR Latch

 

S	R	Q	Q'
0	0	Q	Q'
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	—	—

Next state Table

SR	OUT
00	No change
01	Q = 0
10	Q = 1
11	invalid

 


S	R	Q	Q'
1	1	1	1
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	—	—

Next state table


SR	OUT
11	No change
10	Q = 0
01	Q = 1
00	invalid

SR Latch with Enable

 


En	S	R	Next State of Q
0	X	X	No change
1	0	0	No change
1	0	1	Q = 0
1	1	0	Q = 1
1	1	1	invalid


D Latch

 


E_n	D	
0	X	No change
1	0	$Q=0$
1	1	$Q=1$

 


SR Latch
with NOR

 


SR Latch
with NAND

 


D Latch

 

 
Bu devre CLK'nın negatif olduğu yerlerde giriş değerini çıkışa aktarıyor



 En sen \rightarrow tek bir 0 olduğu için D'deki değişiklikler outputa aktarılmayacak. 2. derse ise 1 olduğundan aktarım yapacak




Positive
edge D-FF

 


Negative
edge D-FF

D-Flip Flop

D	Q(t+1)
0	0 Reset
1	1 Set

 


Pozitif kısımlarda
alışa aktarır

 

Negatif
kısmıda aktarır

JK Flip-Flop

 


J	K	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$ No change
0	1	$Q = 0$ (Reset)
1	0	$Q = 1$ (Set)
1	1	$Q'(t)$ (Complement)

$$Q(t+1) = J \cdot Q'(t) + K' \cdot Q(t)$$

$$Q(t+1) = JQ' + K'Q$$

T Flip-Flop

 


T	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$Q'(t)$

$$Q(t+1) = T \oplus Q(t)$$

Örnek: a) JK-FF kullanarak T-FF yap

b) D-FF ile yap

 


J	K	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
1	1	$Q'(t)$

T	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$Q'(t)$


?

b)

$$Q(t+1) = T \oplus Q(t)$$

 

D Flip-Flop with Asynchronous Reset

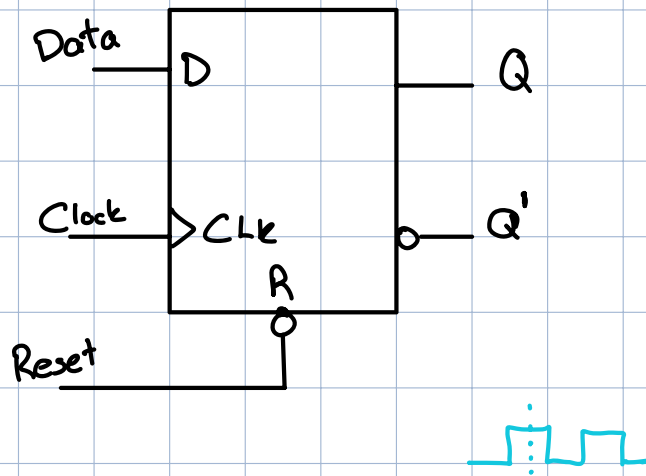


R	CLK	D	Q	Q'
0	X	X	0	1
1	↑	0	0	1
1	↑	1	1	0

$$y(t) = Q_0(t) \cdot Q_1(t) \cdot \alpha(t)$$

$$Q_0(t+1) = \alpha(t) \cdot Q_1(t)$$

$$Q_1(t+1) = Q_0(t) + \alpha(t)$$

Sequential Derive

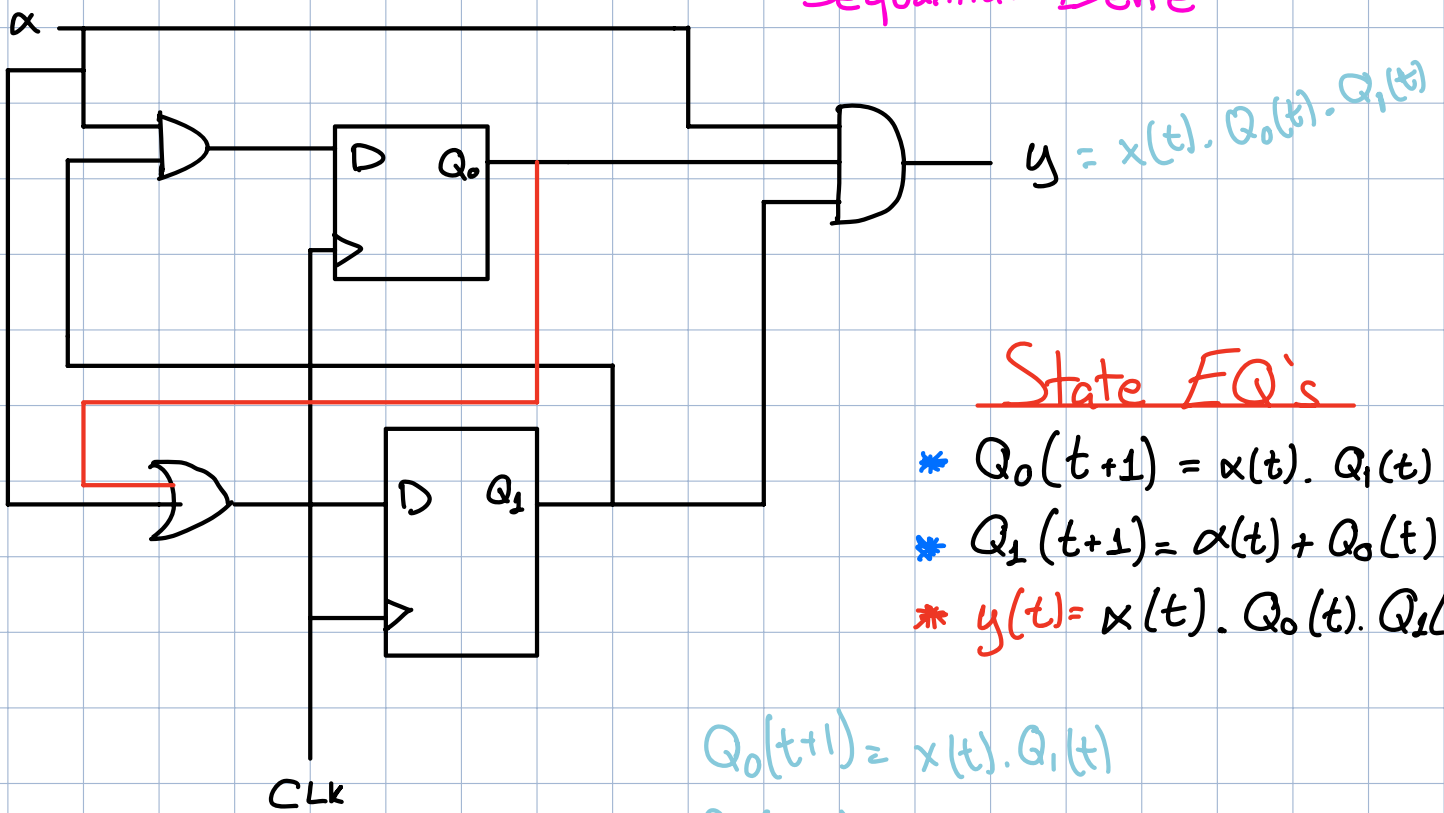

State EQ's

- * $Q_0(t+1) = x(t) \cdot Q_1(t)$
- * $Q_1(t+1) = x(t) + Q_0(t)$
- * $y(t) = x(t) \cdot Q_0(t) \cdot Q_1(t)$

$$Q_0(t+1) = x(t) \cdot Q_1(t)$$

$$Q_1(t+1) = x(t) + Q_0(t)$$

State Table

Present State

Next State


y

input $\rightarrow x=1$

$\rightarrow x=0$

output

	Present State		Next State		Next State		y	
	$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$	$x=1$	$x=0$
S_0	0	0	1	0	0	0	0	0
S_1	0	1	1	0	1	0	0	0
S_2	1	0	1	1	0	0	0	0
S_3	1	1	1	1	1	0	1	0

 

State diagram (drcum)

x \ Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	1	1	1

örnek 2-bit sayar oluşturun. Enable ile



öyk kalsın

<u>EN</u>	<u>$A_1(t)$</u>	<u>$A_0(t)$</u>	<u>$A_1(t+1)$</u>	<u>$A_0(t+1)$</u>	
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	2
0	1	1	1	1	3
1	0	0	0	1	4
1	0	1	1	0	5
1	1	0	1	1	6
1	1	1	0	0	7

1 olduğu yerler

$$A_1(t+1) = \Sigma(2,3,5,6)$$

$$A_0(t+1) = \Sigma(1,3,4,6)$$

  

$$A_1(t+1) = A_1 \cdot E_n' + A_1' \cdot A_0 \cdot E_n + A_1' \cdot A_0'$$

$$A_0(t+1) = A_0 \cdot E_n' + E_n \cdot A_1'$$

